
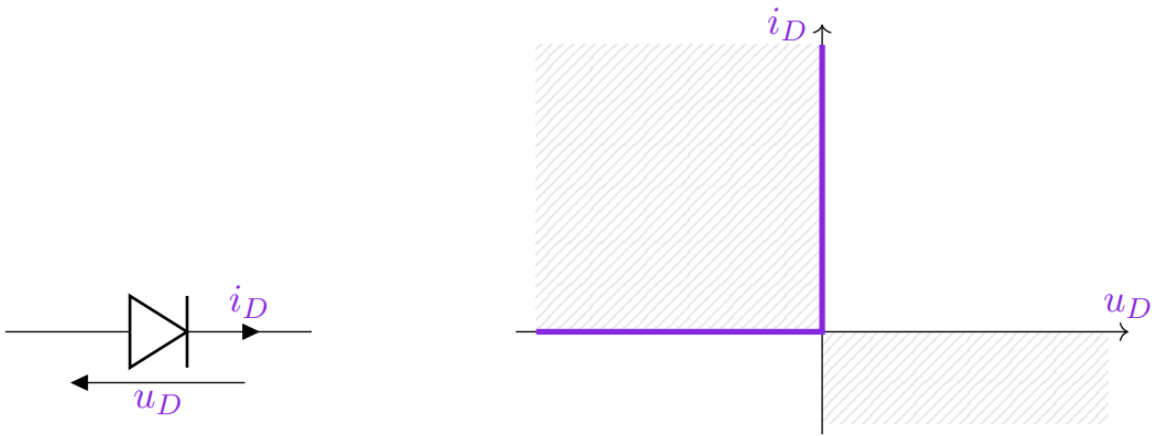


### Diode idéale :

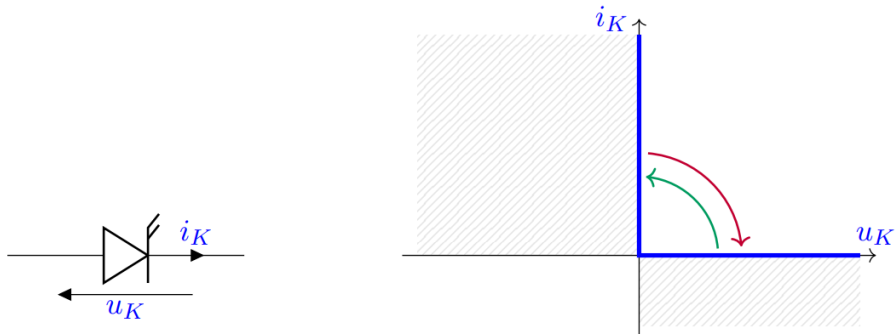

### Fonction transistor idéal



### schéma d'un hacheur avec M.C.C

